Data:	Nome e Cognome:	□LUN Data:	□MER	□GIO	5
-------	-----------------	---------------	------	------	---

## Oscilloscopio e generatore di funzioni (e Arduino)

Questa parte dell'esercitazione ha come finalità principali la pratica nell'uso dell'oscilloscopio e del generatore di funzioni (o di segnali, o di forme d'onda). Più che fare misure (realmente quantitative), dovrete fare prove, cercando di rendervi conto di cosa succede quando si cambiano i parametri di funzionamento degli strumenti.

Alcune note che vale la pena ricordare (per il generatore di funzioni):

- a) I tasti con moltiplicatore stabiliscono la scala di frequenze, che possono essere regolate in modo continuo agendo sulla manopola FREQUENCY; verificate sperimentalmente quanto vale l'intervallo di variazione consentito dalla manopola.
- b) Il display fornisce una misura della frequenza di lavoro: state attenti alla scala di lettura (i prefissi "k" o "M" compaiono eventualmente in basso nel display e il punto decimale si sposta <u>trascurate le scritte sopra al display</u>); la misura è affetta da incertezza che, di norma, vale quanto le cifre che "ballano" sul display, ovvero la cifra meno significativa (si veda il manuale per ulteriori informazioni).
- c) Le manopole (in genere, tutte) possono essere estratte: in posizione estratta vengono attivate specifiche funzioni, come da indicazioni sul pannello.
- d) Si consiglia di <u>non estrarre</u> le manopole FREQUENCY, SWEEP/TIME, MOD/DEPTH, CMOS e si consiglia di <u>non premere</u> i tasti MOD EXT, MOD ON, GATE (alcuni modelli non hanno tutte queste manopole e tasti!).
- e) Per aggiustare l'ampiezza dell'onda prodotta si agisce sulla manopola AMPL: estraendola si inserisce un attenuatore da -20dB (×0.1) nominali, e un ulteriore attenuatore ("in serie") si attiva con il pulsante ATT -20dB collocato sopra.
- f) Per aggiungere un offset continuo si agisce sulla manopola OFFSET (da estrarre e regolare); la forma d'onda prodotta può apparire distorta se si chiede al generatore di produrre più di circa di 10 V (in valore assoluto): ciò non è interessante!
- g) Per modificare la simmetria dell'onda prodotta si agisce sulla manopola DUTY (da estrarre e regolare).
- h) L'uscita del generatore è sempre riferita a terra (boccola nera).
- A causa delle modalità di collegamento (cavi, banane, etc.), si consiglia di non esplorare frequenze superiori a qualche centinaio di kHz.
- j) Allo spegnimento lo strumento dimentica i parametri inseriti (e lo strumento gradisce rimanere acceso).
  - 1. Se ancora non lo avete fatto, accendete l'oscilloscopio (anche lui ama rimanere acceso) e regolatelo in modalità Y-t (di default all'accensione). Usate inizialmente il trigger automatico (ATO), visualizzate un solo canale (per esempio CH1) e individuate il livello di zero (per farlo, premete il tasto GND e muovete l'offset verticale del canale fino a regolare la traccia orizzontale che dovrebbe apparire su una linea orizzontale a vostra scelta della graticola).
- 2. Scegliete di volta in volta una forma d'onda del generatore di funzioni (sinusoidale, triangolare, quadrata), rendetela "simmetrica" (manopola DUTY <u>non</u> estratta), e scegliete una frequenza e un'ampiezza come vi pare. Osservate la forma d'onda all'oscilloscopio (continuate per ora a usare il trigger automatico) e misuratene ampiezza (non c'è bisogno di riportarla in tabella) e frequenza f, quest'ultima attraverso la misura del periodo T. Per le misure (riportatene un paio, almeno!) potete servirvi dei cursori, se disponibili. Usate anche il frequenzimetro del generatore (display) e, se disponibile, quello dell'oscilloscopio (l'indicazione è sullo schermo, in basso a destra). Ricordate, in ogni caso, che le misure fatte sull'oscilloscopio, come tutte le misure, sono per noi affette da incertezza <u>di lettura e di calibrazione</u> (guardate il manuale o chiedete)!


con oscilloscopio			con frequenzimetro gen.			con frequenzimetro osc.					
T	[	]	f	[	]	f	[	]	f	[	]

- 3. Passate al trigger normale (NML) e osservate cosa succede al ruotare della manopola LEVEL e agendo sul pulsante SLOPE. Riportate i commenti nel riquadro (provate a essere chiari!).
- 4. Aggiungete un offset alla forma d'onda estraendo e regolando la manopola OFFSET del generatore e osservate come si modifica la forma d'onda visualizzata dall'oscilloscopio quando l'ingresso del canale che state osservando è accoppiato in DC o in AC (la cosa interessante <u>non è la distorsione</u> del segnale quando si richiede una d.d.p. troppo elevata per il generatore!). Riportate i commenti nel riquadro.

Com	menti (in particolare e	effetto di trigger level, slo	ope, offset generatore e	e DC o AC):	5	
fo <u>rr</u> m v q tr <u>c</u>	ornita dai multimetri ms (efficace). A qui nisurate l'ampiezza alore con la lettura <i>V</i> ualche centinaio di riangolare) usando	(in modalità misura de esto scopo misurate le $V_0$ e determinate il co $V_{rms}$ dei multimetri (digitale). Ripetete la misura forme d'onda simincertezze di misura te	di tensione alternata) l'ampiezza picco pic rrispondente valore ' itale e analogico) per ira per le tre forme metriche e sempre	ell'ampiezza all'oscillos, che secondo i manua co $V_{pp}$ con l'oscillos atteso" rms, $V_{rms,att}$ . Cuna sola scelta di frequio d'onda disponibili (si e alternate. State at degli errori di calibraz	ali indica il <u>valore</u> copio, deducete o Confrontate questo uenza (si consiglia nusoidale, quadra, etenti a <u>valutare</u>	
		f =	[	con frequenzimetro de	el generatore funzioni	
du du	$V_{pp}$	V <sub>0</sub> [ ]	$V_{rms, m att}$ $egin{bmatrix} I \end{bmatrix}$	$V_{rms}$ digitale	$V_{rms}$ analog. $egin{array}{c} V_{rms} \end{array}$	
$\sim$						
<u></u>						
\						
Brevissimi commenti (in particolare sulle discrepanze in funzione della forma d'onda, sul loro valore relativo, e sul comportamento con la frequenza):						
					Page 2 of 3	

Nome e Cognome:	□LUN Data:	□MER	□GIO	5'
Segue commenti:				

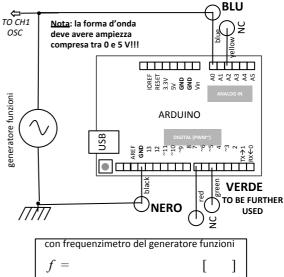- 6. Dopo essere diventati esperti con generatore di funzioni e oscilloscopio potete ora dedicarvi all'ultima parte dell'esperienza, finalizzata a campionare e digitalizzare con Arduino un'onda sinusoidale. Preliminarmente al collegamento di Arduino dovete regolare il generatore di funzioni in modo che la d.d.p. prodotta sia sempre positiva e sempre di valore minore di 5 V. Infatti Arduino può acquisire segnali solo con queste caratteristiche. Controllando attentamente all'oscilloscopio la forma d'onda prodotta, agite sulle manopole AMPL e OFFSET in modo da soddisfare queste condizioni.
- 7. Preliminarmente all'uso di Arduino, dovete eseguire l'upload dello sketch ardu2016.ino nella sua memoria utilizzando il programma Arduino (o Arduino IDE) nel computer di laboratorio (lo sketch si trova nella directory /Arduini/). Notate che sketch e script li avete già impiegati in altra (recente) esperienza, per cui dovete ricordarvi tutto quello che serve!
- 8. Montate il semplicissimo circuito di figura: per il momento dovete collegare solo due delle boccole di Arduino!
- 9. Acquisite dati finalizzati a ricostruire la forma d'onda. A questo scopo usate lo script ardu2016.py che produce di 1) 256 coppie di dati, default (parametro nacqs = rispettivamente tempo in µs, d.d.p. in digit (trascurate le informazioni su media e deviazione standard scritte sulla console che qui non hanno senso). Poiché l'obiettivo è quello di ricostruire "al meglio" l'andamento sinusoidale, scegliete la frequenza f e l'intervallo di campionamento nominale  $\Delta t$  (si seleziona nello script, al solito tra 100 e 900 us, in passi da 100 us) in modo da permettere un'adeguata ricostruzione della forma d'onda. Non c'è bisogno di convertire le letture della d.d.p. in unità fisiche. Naturalmente siete liberi, e anzi <u>invitati</u>, a acquisire dati in condizioni deliberatamente "sbagliate", per vedere l'effetto che fa.



- 10. Eseguite un best-fit dei dati secondo una funzione modello adeguata, <u>da scrivere</u> sul foglio del grafico, o qui a tergo, assieme ai risultati del best-fit (per questa volta siete <u>sollevati</u> dallo scrivere le tante covarianze norm!). Confrontate in particolare la misura della frequenza fatta direttamente e ottenuta tramite il best-fit. <u>State attenti</u> ad azzeccare ragionevoli valori iniziali per l'algoritmo di fit!
- 11. Fortemente consigliato: è disponibile una combinazione di sketch e script (il nome è synclong2016, con debita estensione) che permette di costruire un record di lunghezza multipla di 256 coppie di dati (di default pari a 8 x 256 = 2048). Lo sketch richiede di eseguire delle acquisizioni sincrone: il segnale di sincronismo proviene dall'uscita TTL CMOS OUTPUT del generatore di funzioni. Essa è normalmente collegata a un cavo coassiale che termina con una coppia di spinotti a banana: per ottenere il sincronismo, è necessario che lo spinotto rosso sia collegato alla boccola verde (pin 7) di Arduino. Potete acquisire record "lunghi" con diverse forme d'onda, e divertirvi a guardare cosa ne esce (non c'è bisogno né di grafici stampati, né di fit). Si consiglia di mettere da parte i dati registrati che vi saranno utili più avanti nel corso, quando al secondo semestre tratteremo la trasformata di Fourier numerica.